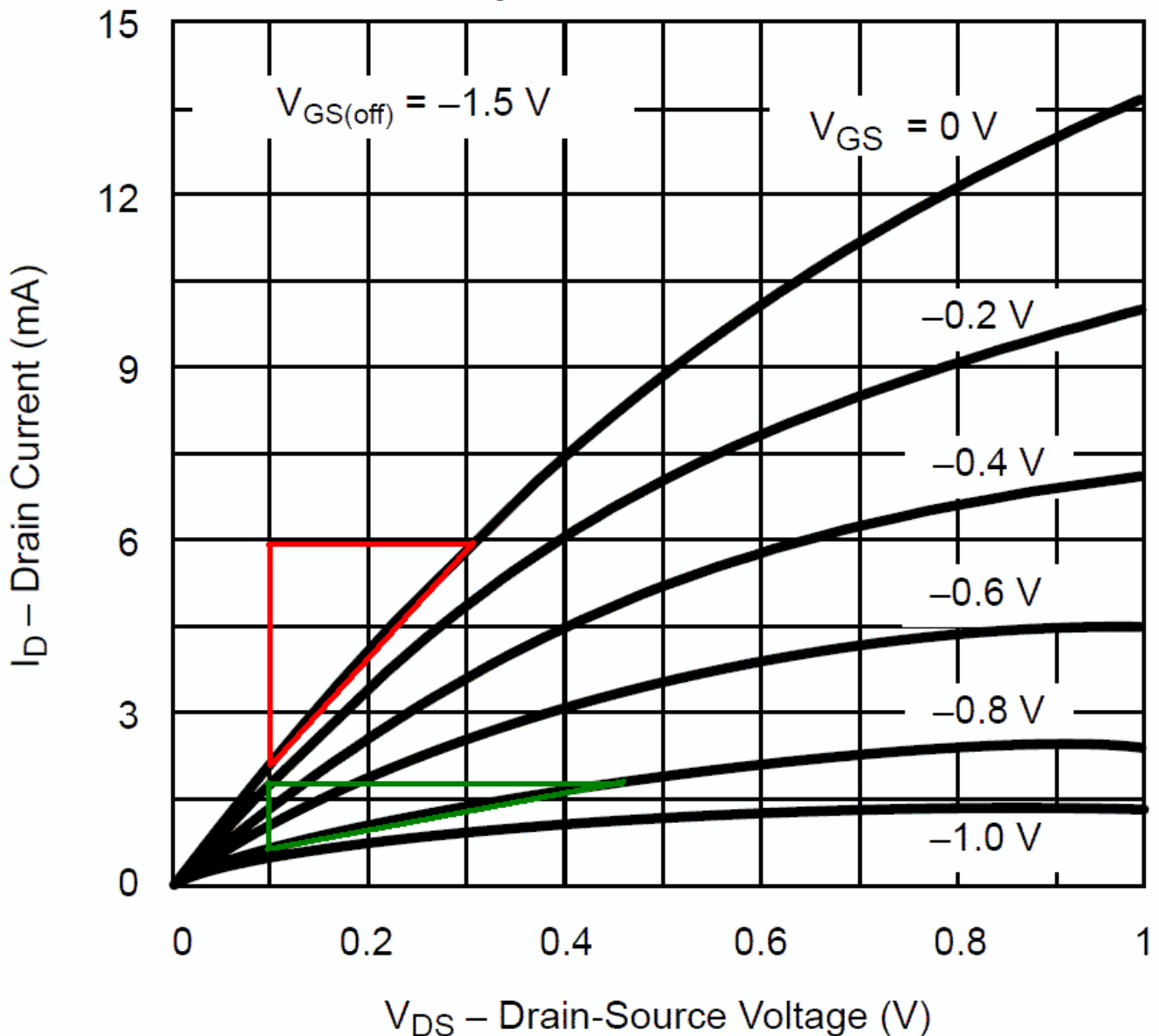


## jFET U309 Output Characteristics



### jFET als steuerbarer Widerstand

Abgebildet ist der 1. Quadrant;  
bei symmetrischen jFETs verlaufen die  
Kennlinien im 3. Quadranten wie im 1.

jFET U309 ist kein symmetrischer jFET, war aber  
ein halbwegs brauchbarer, der LTspice beilag.

Das rote Dreieck für  $0,2\text{V} / 4\text{mA} = \text{ca. } 50\text{ Ohm}$

Das grüne Dreieck für  $0,36\text{V} / 1,2\text{mA} = \text{ca. } 300\text{ Ohm}$