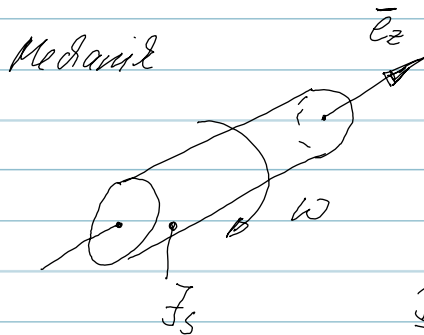


## Modell Motor



$$\dot{\varphi} = \omega$$

$$\ddot{\varphi} = \dot{\omega}$$

keine Reibung

DIS:  $\overset{\circ}{D} = \sum \vec{M}$


$$\vec{e}_z: F_s \ddot{\varphi} = M \quad (1)$$

Wandlungsbeziehung:  $M = k_\varphi \Phi_0 \cdot I_A = k_1 I_A \quad (2)$

$$U_{\text{ind}} = c_\varphi \Phi_0 \cdot \omega = k_2 \omega \quad (3)$$

$$k_1 = k_2 = k$$

elektrisches System:

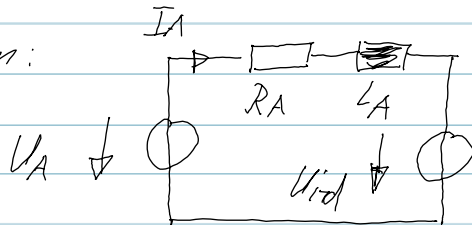

Maschengleichung:

$$-U_A + R_A I_A + L_A \frac{d}{dt} I_A + U_{\text{ind}} = 0 \quad (4)$$

Systeme verbinden:  $M = M \quad F_s \ddot{\varphi} = k I_A \quad I_A = \frac{F_s}{k} \ddot{\varphi}$

$$U_A = R_A I_A + L_A \frac{d}{dt} I_A + U_{\text{ind}}$$


$$U_A = \frac{R_A F_s}{k} \ddot{\varphi} + \frac{L_A F_s}{k} \dot{\ddot{\varphi}} + k \omega$$

$$\dot{\varphi} = \omega$$

$$\ddot{\varphi} = \dot{\omega}$$

$$\dot{\ddot{\varphi}} = \ddot{\omega}$$
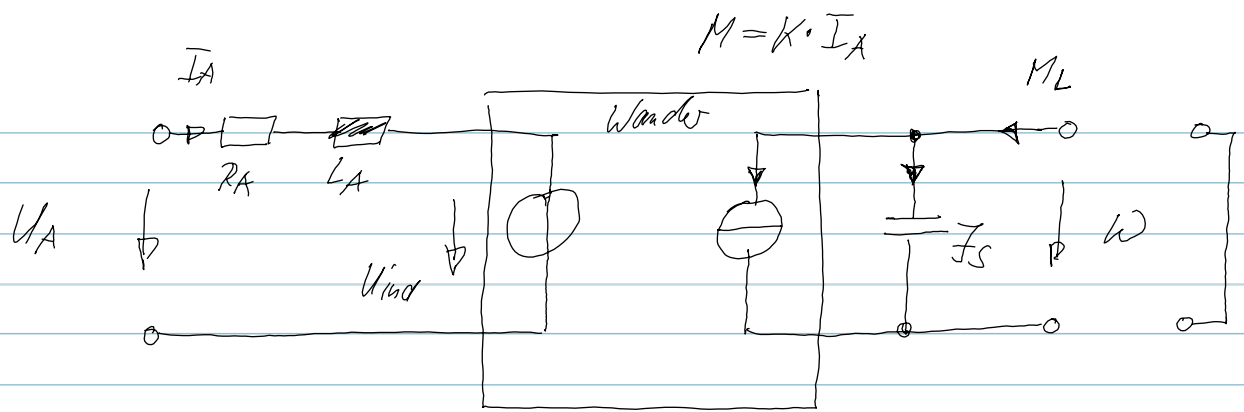
$$\frac{L_A F_s}{k} \ddot{\omega} + \frac{R_A F_s}{k} \dot{\omega} + k \omega = U_A$$



$$U_{ind} = K \cdot \omega$$

$$M - M_T + M_L = 0$$

mechanischer Kurzschluss:  $\omega = 0$

$$U_{ind} = 0 ; \quad \mathcal{E}_L = 0$$

$$I_A = \frac{U_A}{R_A} \Rightarrow M_0 = K \frac{U_A}{R_A}$$