









Elektrische Schaltungen mathematisch beschreiben

Wg
2017/2018

Bauteil	Symbol	Gleichungen	Unbekannte	Bekannte
Masse		$U_A = 0$	i_m	/
Knoten		$0 = \sum i$	U_A	/
Spannungsquelle		$U_A = U_q + U_B$	i_q	U_q
Stromquelle		$U_A = U_q + U_B$	U_q	i_q
Widerstand		$U_R = U_A - U_B$ $U_R = R \cdot i_R$	U_R, i_R	/
Kapazität		$i_C = C \cdot \frac{d}{dt} U_C$ $U_C = U_A - U_B$	$\frac{d}{dt} U_C, i_C$	U_C
Induktivität		$U_L = L \cdot \frac{d}{dt} i_L$ $U_L = U_A - U_B$	$\frac{d}{dt} i_L, U_L$	i_L

Beispiel:

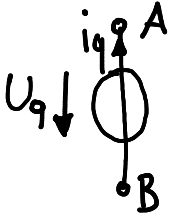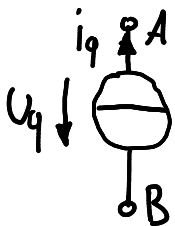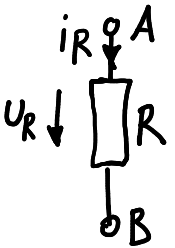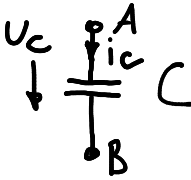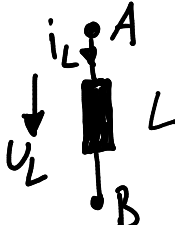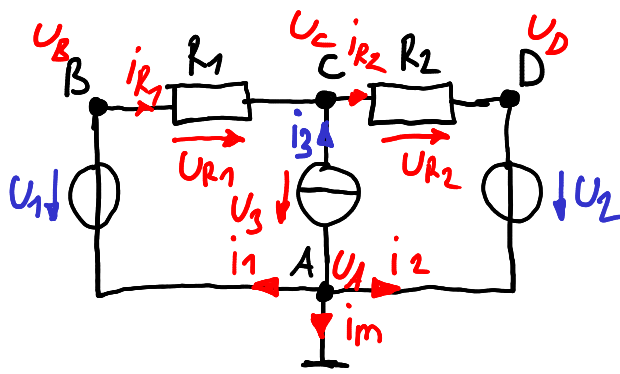

U_1, U_2, i_3 gegeben

□ gesucht

Gleichungen

Unbekannte

Masse:

$$U_A = 0$$

i_m

Knoten A:

$$0 = -i_1 - i_2 - i_3 - i_m$$

U_A

Knoten B:

$$0 = i_1 - i_{R1}$$

U_B

Knoten C:

$$0 = i_{R1} + i_3 - i_{R2}$$

U_C

Knoten D:

$$0 = i_{R2} + i_2$$

U_D

Widerstand R_1 :

$$U_{R1} = U_B - U_C$$

U_{R1}

$$U_{R1} = R_1 \cdot i_{R1}$$

i_{R1}

Widerstand R_2 :

$$U_{R2} = U_C - U_D$$

U_{R2}

$$U_{R2} = R_2 \cdot i_{R2}$$

i_{R2}

Spannungsquelle U_1 :

$$U_1 = U_B - U_A$$

i_1

Spannungsquelle U_2 :

$$U_2 = U_D - U_A$$

i_2

Stromquelle i_3 :

$$U_3 = U_C - U_A$$

U_3

12 Gleichungen & 12 Unbekannte

↓ solve

```
(%i6) eqns:[
    uA=0,
    0=-i1-i2-i3-im,
    0=i1-iR1,
    0=iR1+i3-iR2,
    0=iR2+i2,
    uR1=uB-uC,
    uR1=R1*iR1,
    uR2=uC-uD,
    uR2=R2*iR2,
    u1=uB-uA,
    u2=uD-uA,
    u3=uC-uA
]
(%i7) vars:[im,uA,uB,uC,uD,uR1,iR1,uR2,iR2,i1,i2,u3]
```

```
(%i5) makelist(disp(solve(eqns,vars)[1][i]),i,1,12)$
im=0
uA=0
uB=u1
uC= (R1 u2 + R2 u1 + R1 R2 i3) / (R2 + R1)
uD=u2
uR1= - (R1 (u2 - u1) + R1 R2 i3) / (R2 + R1)
iR1= - (u2 - u1 + R2 i3) / (R2 + R1)
uR2= (R2 (u1 - u2) + R1 R2 i3) / (R2 + R1)
iR2= (-u2 + u1 + R1 i3) / (R2 + R1)
i1= - (u2 - u1 + R2 i3) / (R2 + R1)
i2= - (-u2 + u1 + R1 i3) / (R2 + R1)
u3= (R1 u2 + R2 u1 + R1 R2 i3) / (R2 + R1)
```