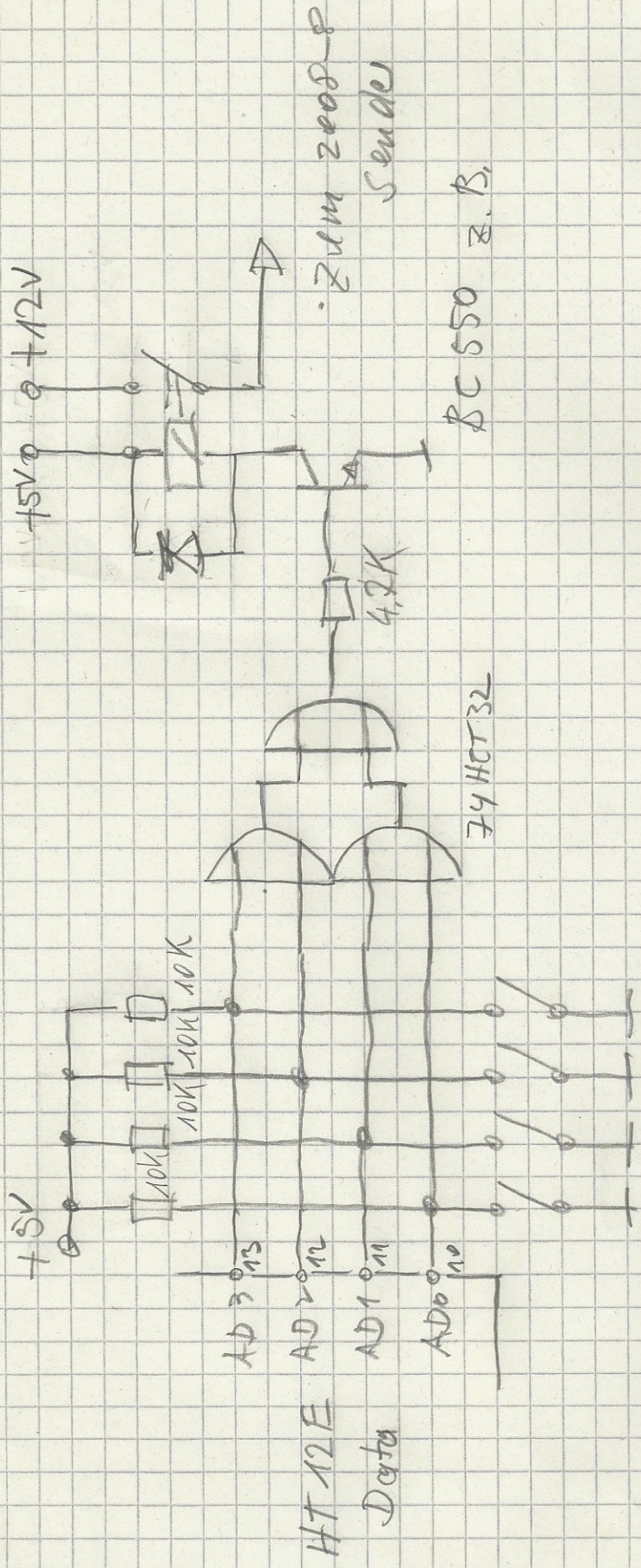


LED grün
 Tor geschlossen
 grüne LED on
 Tor offen grüne
 LED aus

Tor offen rote LED blinkt
 Tor geschlossener rote LED aus



Schalte geschlossen $\hat{=}$ $\hat{=}$ Ton zu
 Schalte offen $\hat{=}$ $\hat{=}$ Ton aus